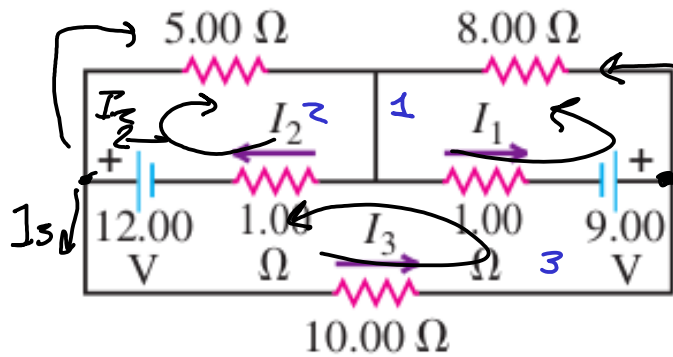


TAUFR 7



Mallo 1:

$$-1 \cdot I_1 + 9 - 8(I_1 + I_3) = 0$$

$$9 - 9I_1 - 8I_3 = 0 \quad (1)$$

Mallo 2:

$$-1 \cdot I_2 + 12 - 5(I_2 - I_3) = 0$$

$$12 - 6I_2 - 5I_3 = 0 \quad (2)$$

Mallo 3:

$$-10I_3 - 9 + I_1 - I_2 + 12 = 0$$


$$3 + I_1 - I_2 - 10I_3 = 0 \quad (3)$$

$$I_1 = 0.48 \text{ A}$$

$$I_2 = 2.16 \text{ A}$$

$$I_3 = 0.171 \text{ A}$$

Ej. 1)

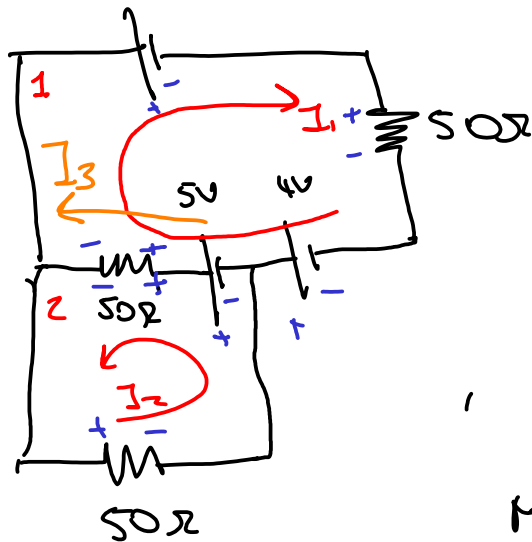

2 per cada elemento.

Malb 1:

$$\sum V = 0$$

$$4 + 5 - 50I_1 - 6 - 50I_1 - 50I_2 = 0$$

$$3 - 100I_1 - 50I_2 = 0 \quad (1)$$

Malb 2:

$$\sum V = 0$$

$$5 - 50I_2 - 50I_1 - 50I_2 = 0$$


$$3 - 50I_1 - 100I_2 = 0 \quad (2)$$

$$I_1 = 6.67 \text{ mA}$$

$$I_2 = 46.67 \text{ mA}$$

$$I_3 = I_1 + I_2 \sim 53 \text{ mA}$$

Por Nodos.

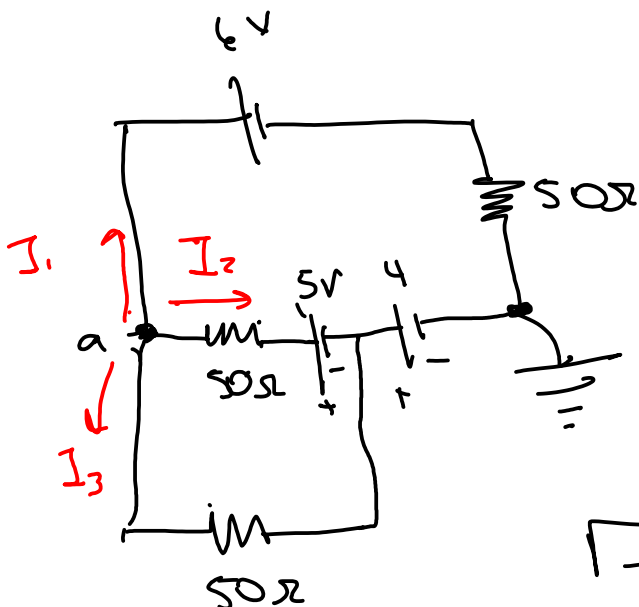

$$\sum I = 0$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{V_a - 6}{50} + \frac{V_a - 5 - 4}{50} + \frac{V_a - 4}{50} = 0$$


$$3V_a = 19 \rightarrow V_a = \frac{19}{3} \text{ V}$$

$$I_1 = 6.67 \text{ mA}$$

$$I_2 = -53.3 \text{ mA}$$

$$I_3 = 46.67 \text{ mA}$$

Ej 2)

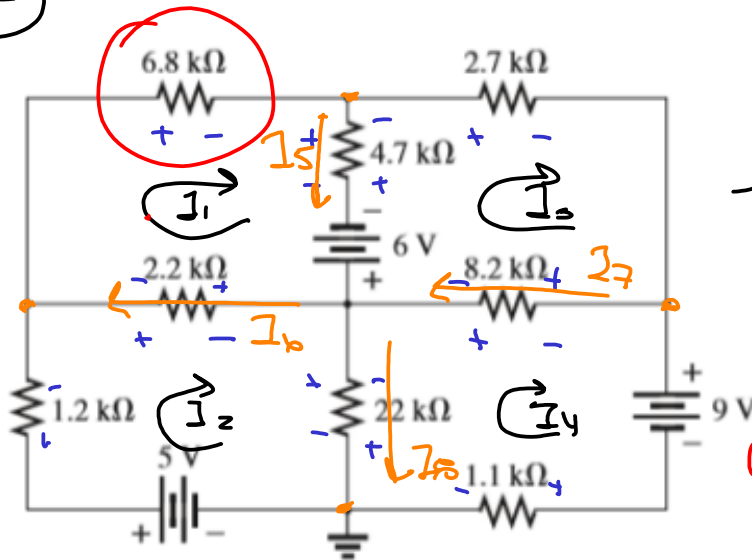

Mallo 1:

$$-2.2I_1 - 6.8I_1 - 4.7I_1 + 6 + 2.2I_2 + 4.7I_3 = 0$$

$$6 - 13.7I_1 + 2.2I_2 + 4.7I_3 = 0 \quad (1)$$

Mallo 2:

$$5 - 1.2I_2 - 2.2I_2 - 2.2I_2 + 2.2I_1 + 2.2I_4 = 0$$

$$5 - 25.4I_2 + 2.2I_1 + 2.2I_4 = 0 \quad (2)$$

Mallo 3:

$$-6 - 13.6I_3 + 4.7I_1 + 0.2I_4 = 0 \quad (3)$$

Mallo 4:

$$-9 - 31.3I_4 + 2.2I_2 + 8.2I_3 = 0 \quad (4)$$

$$\begin{aligned} I_1 &= 33.12 \mu A \\ I_2 &= -638.37 \mu A \\ I_3 &= -883.37 \mu A \\ I_4 &= -967.66 \mu A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_5 &= I_1 - I_3 = 916.49 \mu A \\ I_6 &= I_1 - I_2 = 671.49 \mu A \\ I_7 &= I_3 - I_4 = 84.29 \mu A \\ I_8 &= I_2 - I_4 = 329.29 \mu A \end{aligned}$$

$$V_i = I_i R_i$$